
HMY 314 – Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Εργαστήριο 2

Multi-Cycle MIPS

Μικροεπεξεργαστής MIPS: Υλοποίηση Πολλαπλών Κύκλων

Μαρία Κ. Μιχαήλ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια HMMY

Εργαστηριακή Άσκηση 2

- Η περιγραφή της εργαστηριακής άσκησης γίνεται στο ακόλουθο PDF αρχείο, που είναι αναρτημένο στο Blackboard:

ECE314_LabExercise_2

- Αφού μελετήσετε **ενδελεχώς** το πιο πάνω αρχείο, προχωρήστε στα επόμενα slides...

Εργαστηριακή Άσκηση 2

Supported MIPS32 Instructions

25 supported instructions


Single-cycle implementation does **NOT** support:
jal jr lui

Pipelined implementation does **NOT** support:
j jal jr lui

Multi-cycle implementation supports **ALL 25**

| | |
|-----------------------------|-------|
| Add | add |
| Add Immediate | addi |
| Add Imm. Unsigned | addiu |
| Add Unsigned | addu |
| And | and |
| And Immediate | andi |
| Branch On Equal | beq |
| Branch On Not Equal | bne |
| Jump | j |
| Jump And Link | jal |
| Jump Register | jr |
| Load Upper Imm. | lui |
| Load Word | lw |
| Nor | nor |
| Or | or |
| Or Immediate | ori |
| Set Less Than | slt |
| Set Less Than Imm. | slti |
| Set Less Than Imm. Unsigned | sltiu |
| Set Less Than Unsig. | sltu |
| Shift Left Logical | sll |
| Shift Right Logical | srl |
| Store Word | sw |
| Subtract | sub |
| Subtract Unsigned | subu |


Εργαστηριακή Άσκηση 2

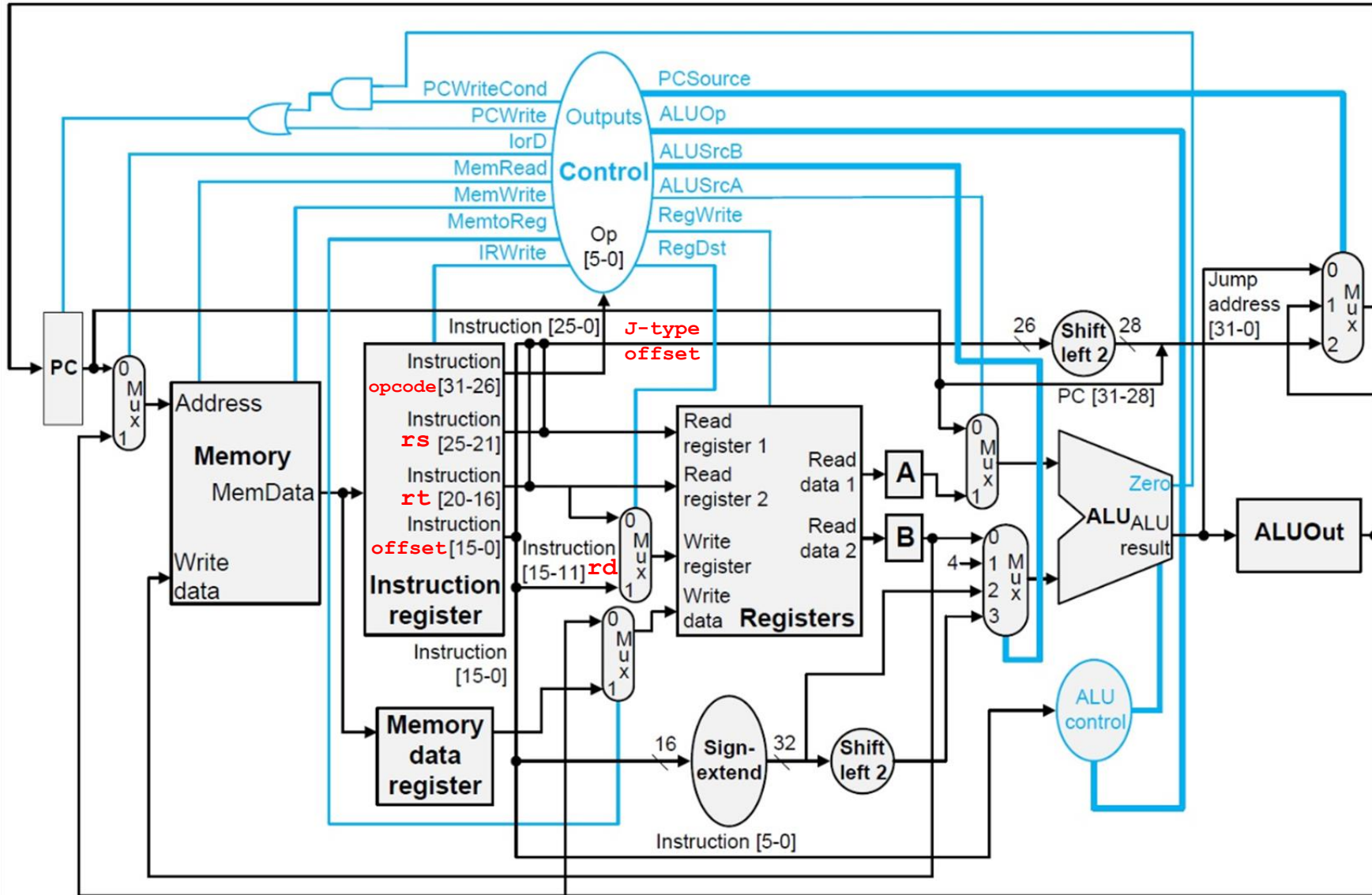

Εργαστηριακή Άσκηση 2


Multi-cycle Implementation

X
Monitor
(observer)

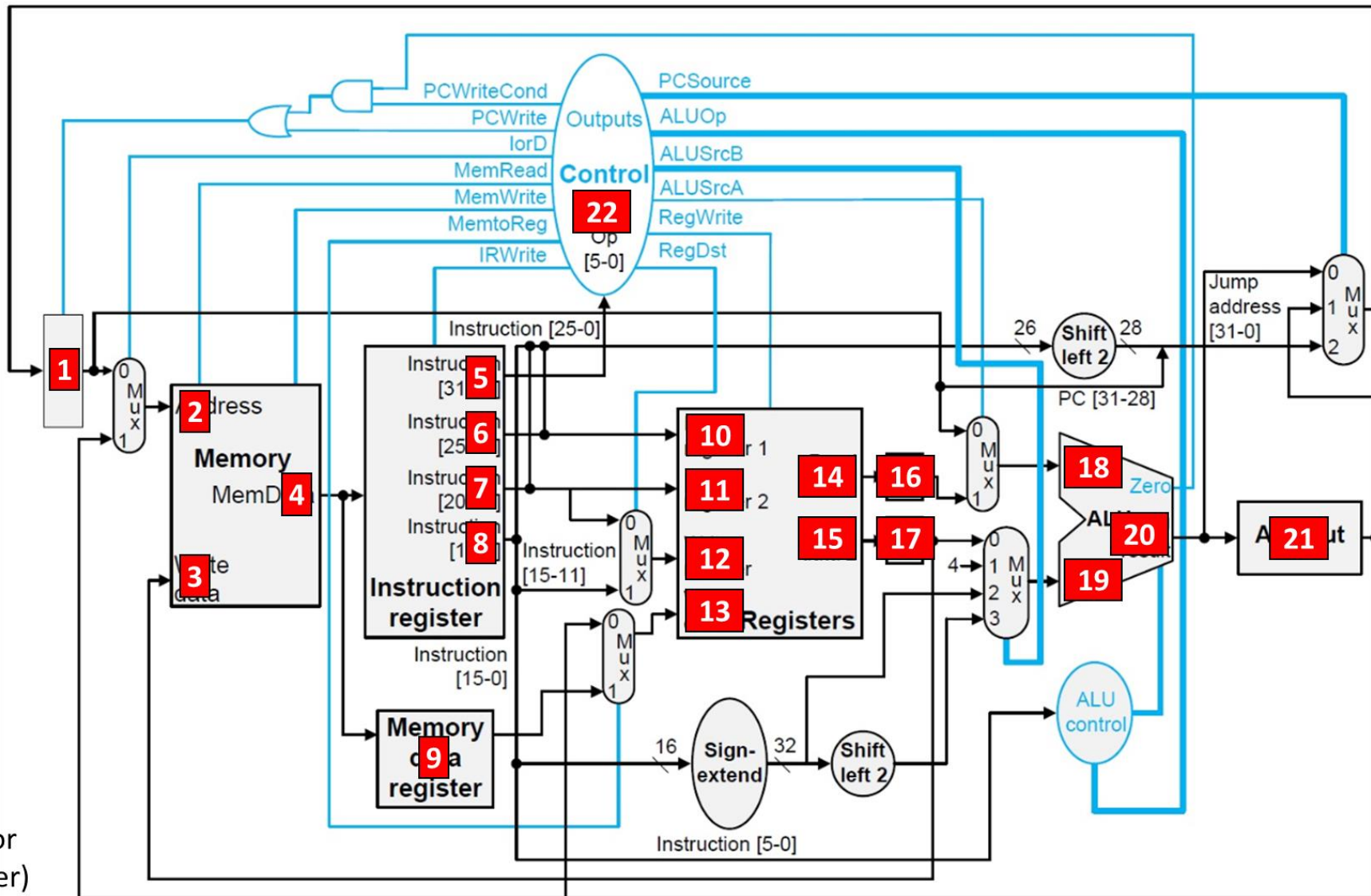

Σχεδιασμός επεξεργαστή MIPS με
υλοποίηση **πολλαπλών κύκλων**

Επανάληψη: Υλοποίηση MIPS ενός κύκλου

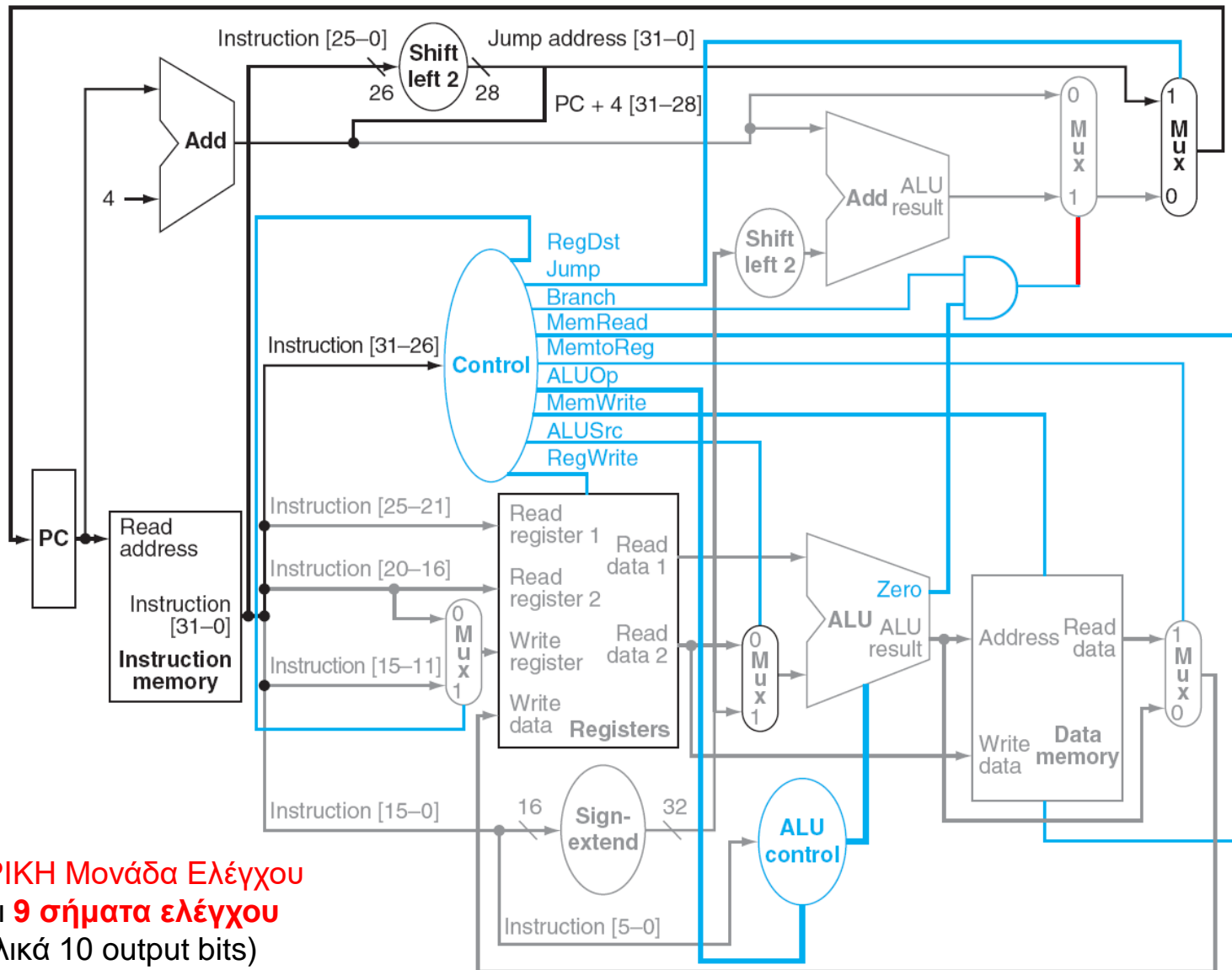


Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ Μονάδα Ελέγχου
παράγει **9 σήματα ελέγχου**
(συνολικά 10 output bits)

Προβλήματα Σχεδιασμού με ένα κύκλο ρολογιού

- Πρόβλημα με ένα κύκλο ρολογιού ανά εντολή:
 - Για την οργάνωση που έχουμε δει μέχρι στιγμής, $2/3$ της περιόδου του ρολογιού σπαταλούνται άδικα για την εντολή `jump`, $1/3$ σπαταλείται για εντολές τύπου `R`, κτλ
 - Τι θα γινόταν αν υλοποιούσαμε μια πιο σύνθετη εντολή, όπως αυτές για αριθμητική κινητής υποδιαστολής;
→ Θα σπαταλούσαμε ακόμη περισσότερο χρόνο
- Μια πιθανή λύση:
 - Χρήση «μικρότερης» περιόδου ρολογιού
 - Υλοποίηση εντολών με διαφορετικό αριθμό κύκλων ρολογιού
 - Επομένως, οργάνωση του διαδρόμου δεδομένων του μικροεπεξεργαστή βάση «πολλαπλών κύκλων»


Διάδρομος Δεδομένων Πολλαπλών Κύκλων

- Θυμηθείτε τα βήματα εκτέλεσης στην μέθοδο με ένα κύκλο → **κάθε βήμα αντιστοιχεί τώρα σε 1 κύκλο ρολογιού**
- Επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των λειτουργικών μονάδων κατά τη διάρκεια μιας εντολής, εφόσον αυτή γίνεται σε διαφορετικούς κύκλους του ρολογιού
 - Το ίδιο ALU χρησιμοποιείται και για αριθμητικές πράξεις και για να υπολογίσει την διεύθυνση μνήμης και για να αυξήσει τον PC
 - Η μνήμη χρησιμοποιείται για εντολές ΚΑΙ δεδομένα
 - Προσθέτουμε νέους καταχωρητές για να κρατούν το αποτέλεσμα της κάθε λειτουργικής μονάδας

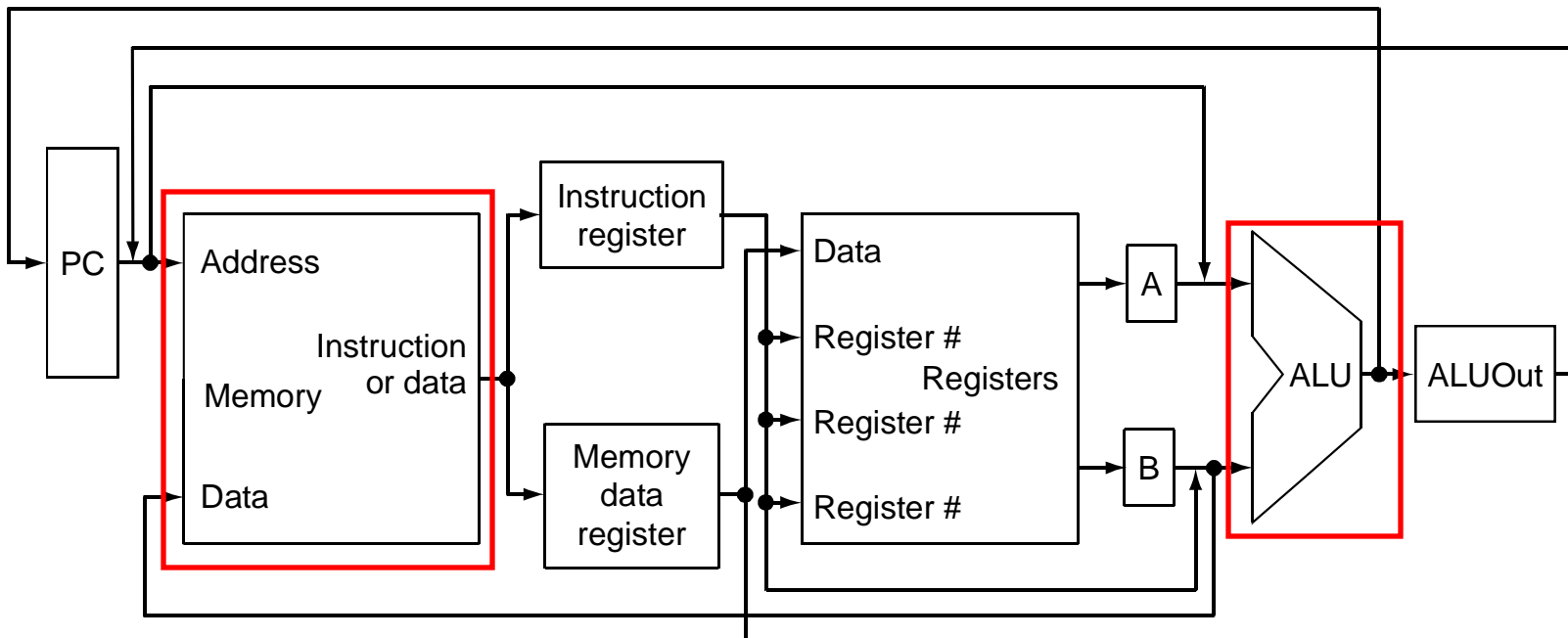


Διάδρομος Δεδομένων Πολλαπλών Κύκλων (συν.)

- Στο τέλος κάθε κύκλου, τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενους κύκλους πρέπει να φυλαχτούν σε στοιχεία μνήμης (*state elements*). Αυτά αποτελούνται από:
 - **PC/Memory/Register file** για δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν από (επόμενες) διαφορετικές εντολές
 - **Επιπρόσθετοι καταχωρητές** για δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν από την ίδια εντολή σε (επόμενους) διαφορετικούς κύκλους της εκτέλεσής της

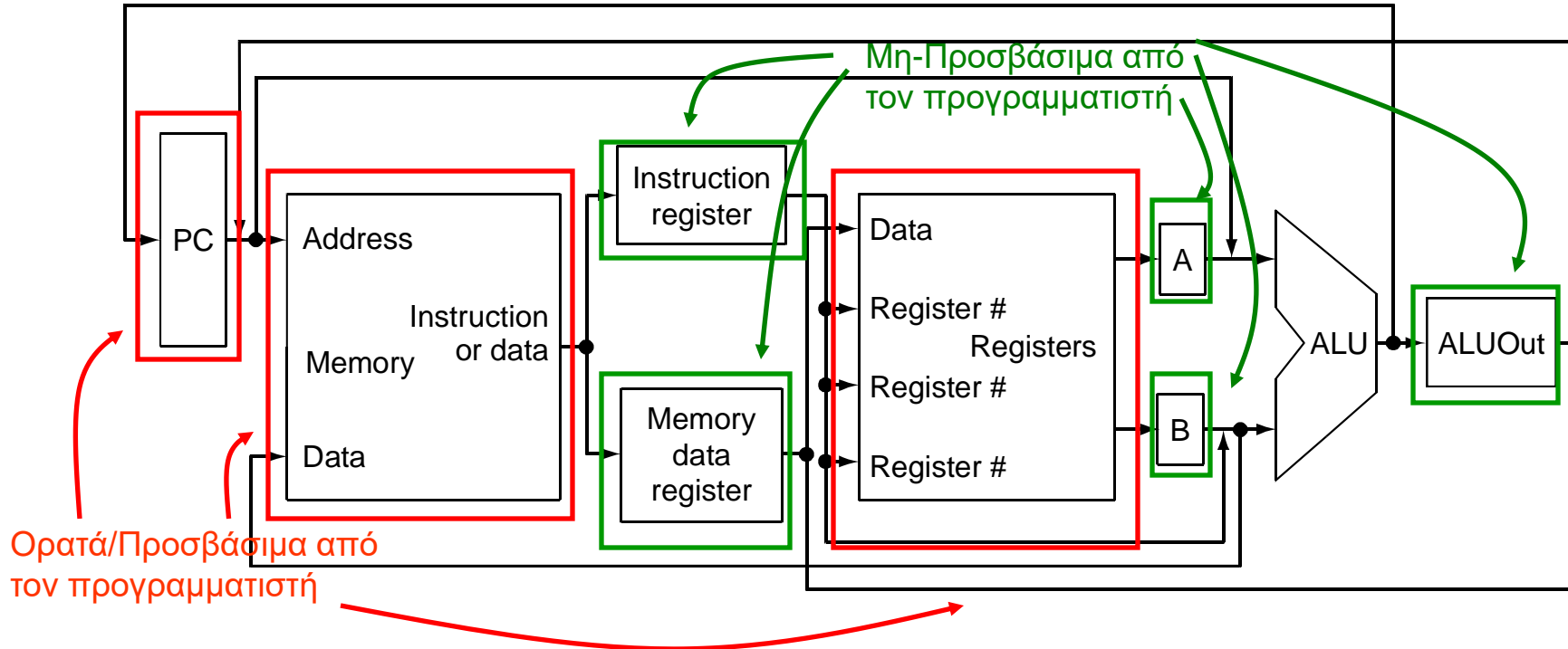


Διάδρομος Δεδομένων Πολλαπλών Κύκλων (συν.)

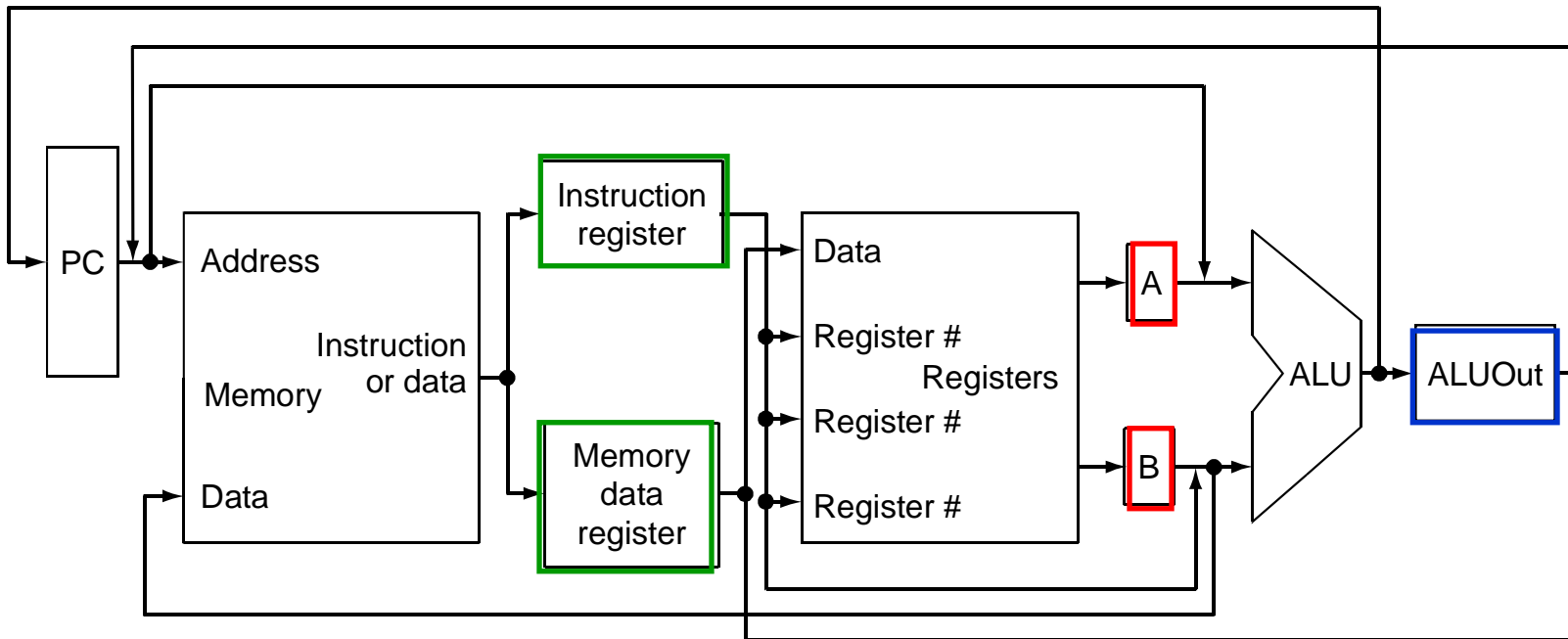- Σε αυτό το σχεδιασμό, μπορεί να εκτελεστεί ένα από τα ακόλουθα σε 1 κύκλο:
 - Προσπέλαση Μνήμης
 - Προσπέλαση Αρχείου Καταχωρητών (2 reads ή 1 write)
 - Λειτουργία ALU
- Επομένως, κάθε αποτέλεσμα από τα πιο πάνω πρέπει να αποθηκευτεί σε προσωρινούς καταχωρητές. **Instruction register (IR)** και **Memory data register (MDR)** (μνήμη), **A** και **B** (αρχείο καταχωρητών) και **ALUOut** (ALU)



Διάδρομος Δεδομένων Πολλαπλών Κύκλων (συν.)

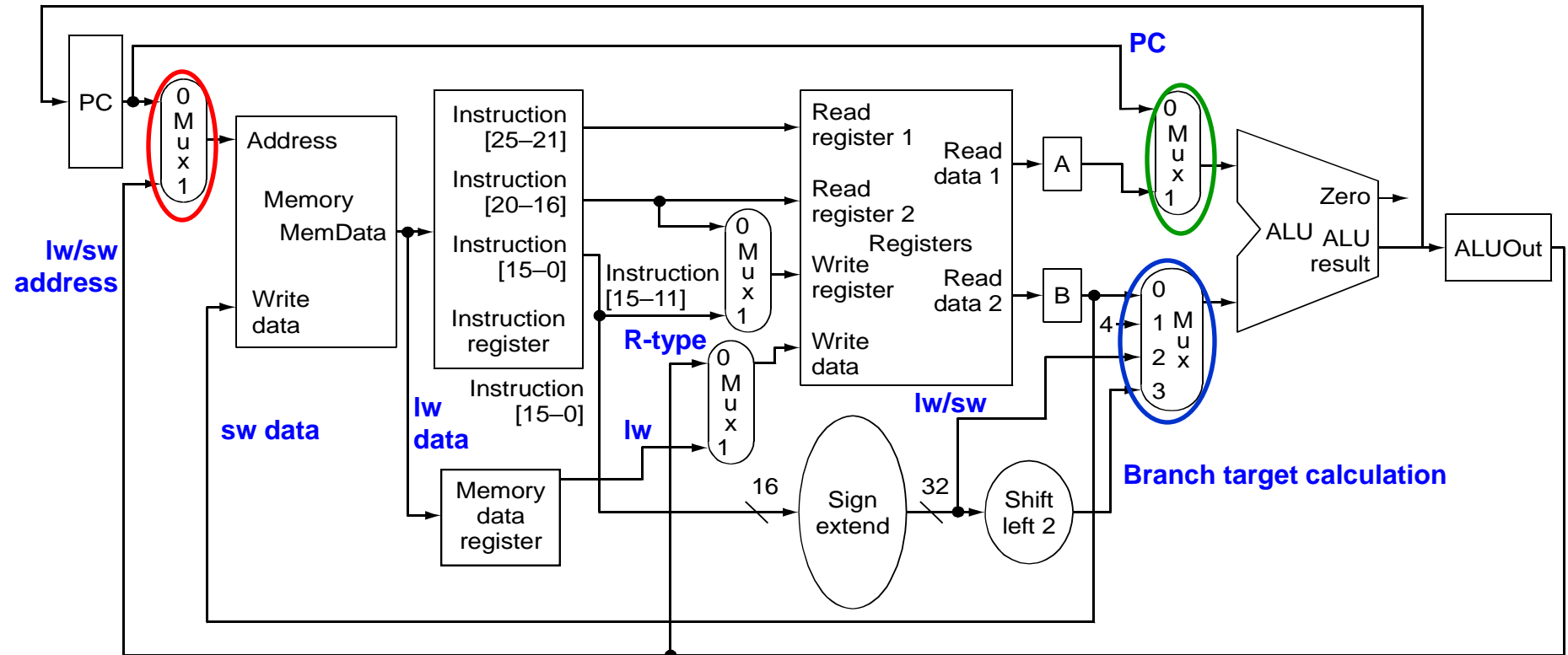- Χρειαζόμαστε επιπρόσθετους πολυπλέκτες:
 - Μεταξύ PC και Μνήμης
 - 1^{ος} τελεστής του ALU
 - Επέκταση του πολυπλέκτη για τον 2^ο τελεστή του ALU
- Υπολείπεται υλικό για **branch** και **jump**



Επανάληψη: Διατάξεις Εντολών

- Θυμηθείτε τις διάφορες διατάξεις εντολών:


| | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------|----------------|-------|-------|-----------------------|
| 31:26 | 25:21 | 20:16 | 15:11 | 10:6 | 5:0 | |
| Opcode | rs | rt | rd | shamt | funct | R-type |
| Opcode | rs | rt | 16 bit address | | | I-type: load/store |
| 31:26 | 25:21 | 20:16 | 15:0 | | | |
| Opcode | rs | rt | 16 bit address | | | I-type: branch |
| 31:26 | 25:21 | 20:16 | 15:0 | | | |
| 31:26 | 25:0 | | | | | |
| Opcode | 26 bit address (offset) | | | | | J-type |

- Το **Opcode** είναι πάντα στη θέση 31:26
- Πάντα διαβάζονται 2 καταχωρητές για R-type/branch/store:
rs στη θέση 25:21 και **rt** στη θέση 20:16
- Ο καταχωρητής βάσης (*base register*) για load/store είναι στο πεδίο **rs** (25:21):
- Το 16-μπιτο offset για branch/load/store είναι πάντα στη θέση 15:0
- Ο καταχωρητής γραφής ορίζεται στο **rd** στη θέση 15:11 για R-type ή στο **rt** στη 20:16 για load

Σχεδιασμός με πολλαπλούς κύκλους ρολογιού


- Τα σήματα ελέγχου δεν καθορίζονται όλα αμέσως από την εντολή
 - π.χ., η **Μονάδα Ελέγχου ALU** χρειάζεται το πεδίο **FUNCT** της εντολής και το σήμα ελέγχου **ALUOp**
- Θα χρησιμοποιήσουμε **μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων** (*finite state machine – FSM*) για τον σχεδιασμό της μονάδας ελέγχου
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ίδια σήματα ελέγχου (της κυρίως μονάδας ελέγχου) για τον επεξεργαστή πολλαπλών κύκλων, με αυτό του επεξεργαστή ενός κύκλου; **ΟΧΙ [Χρειάζονται επιπλέον σήματα]**
- Μπορούν τα σήματα ελέγχου του ALU να μείνουν τα ίδια; **ΝΑΙ**

Προσθήκη σημάτων ελέγχου

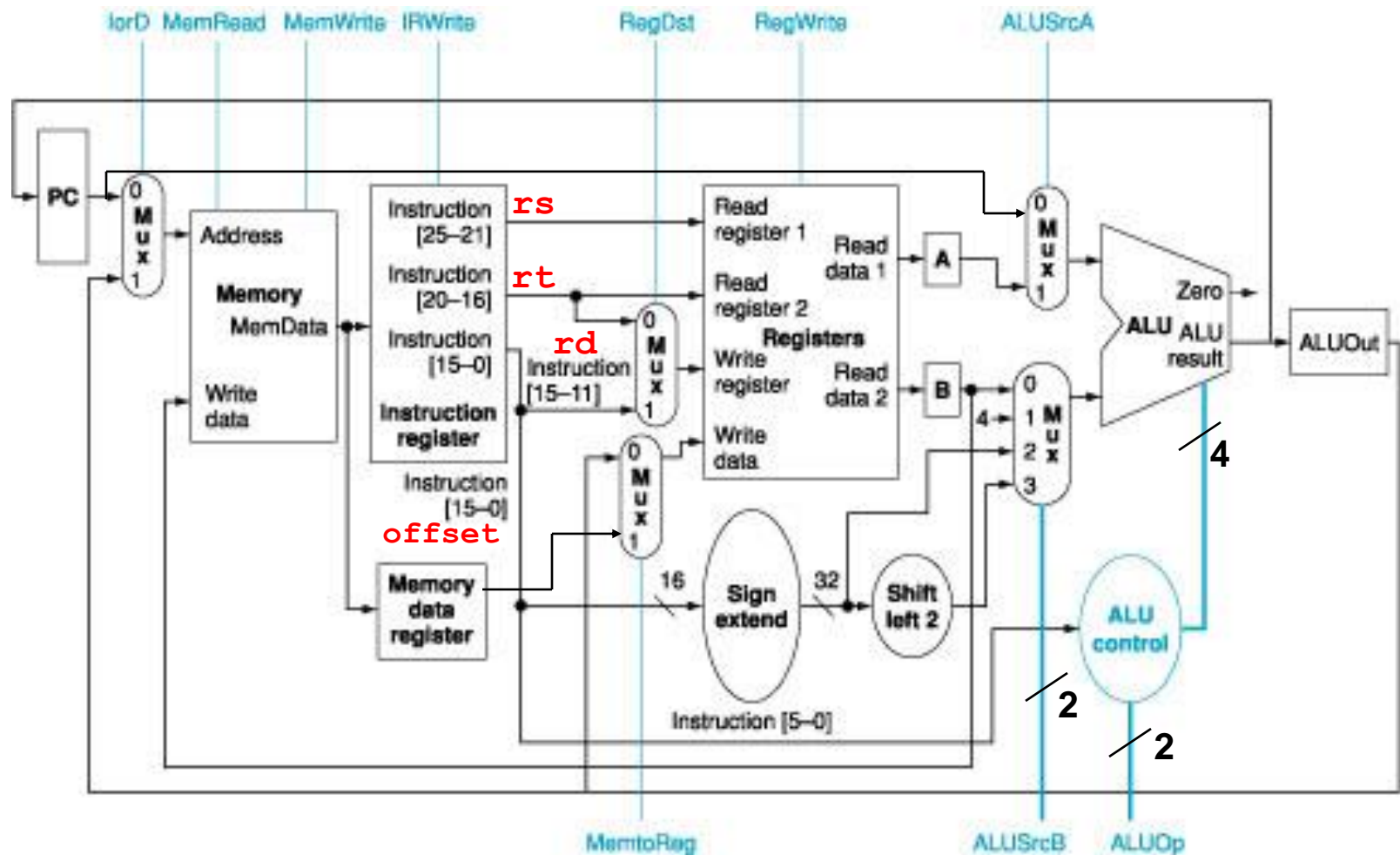

Εντολές branch και jump

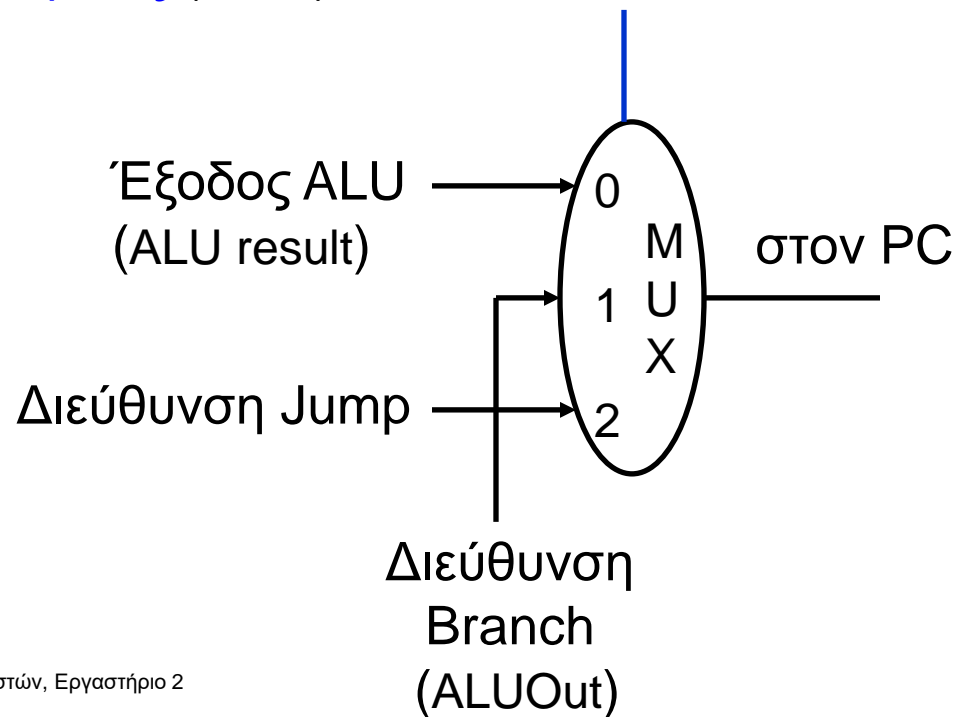- 3 πιθανές πηγές για την τιμή ανανέωσης του PC
 - Έξοδος από ALU που είναι $PC+4$, φυλάγεται απευθείας στον PC
 - Έξοδος από ALU που φυλάγεται στον καταχωρητή **ALUOut**, περιέχει την διεύθυνση διακλάδωσης (**branch**)
 - 26 λιγότερο σημαντικά bits του IR, μετατοπισμένα αριστερά κατά 2 και επεκτεινόμενα (:) με τα 4 πιο σημαντικά bits του PC, περιέχει την διεύθυνση άλματος (**jump**)



Εντολές branch και jump (συν.)

- Πότε γράφουμε στον PC?
- Θυμηθείτε την υλοποίηση ενός κύκλου → Ανεπιφύλακτη (*unconditional*) γραφή για **jump** ή αύξηση κατά 4, γραφή υπό συνθήκη (*conditional*) για **branch** (Branch=1 και ALU Zero=1)
- Θεωρήστε το σήμα ελέγχου **PCWrite**, που γίνεται 1 όταν έχουμε εντολή **jump** ή **PC+4**
- Θεωρήστε το σήμα ελέγχου **PCWriteCond**, που γίνεται 1 όταν έχουμε εντολή **branch**. Το **PCWriteCond** θα προκαλέσει εγγραφή στον PC μόνο όταν **ALU Zero=1**
- Τότε,
$$\text{Write PC} = \text{PCWrite} \text{ ή } (\text{PCWriteCond} \text{ και } \text{Zero})$$
$$= \text{PCWrite} + \text{PCWriteCond} \cdot \text{Zero}$$

Λειτουργία Σημάτων Ελέγχου

| Όνομα Σήματος | Αποτέλεσμα όταν Απενεργοποιημένο | Αποτέλεσμα όταν Ενεργοποιημένο |
|---------------|---|---|
| RegDst | Ο καταχωρητής γραφής είναι ο rt Load | Ο καταχωρητής γραφής είναι ο rd R-type |
| RegWrite | Τίποτε | Ο καταχωρητής γραφής ενημερώνεται με τα δεδομένα γραφής |
| ALUSrcA | 1 ^{ος} τελεστής του ALU είναι ο PC | 1 ^{ος} τελεστής του ALU είναι ο καταχωρητής A |
| lrd | PC δίνει την διεύθυνση εντολής στη μνήμη | ALUOut δίνει την διεύθυνση δεδομένων στη μνήμη |
| MemRead | Τίποτε | Ανάγνωση από μνήμη δεδομένων |
| MemWrite | Τίποτε | Γραφή στη μνήμη δεδομένων |
| MemtoReg | Δεδομένα καταχωρητή γραφής από τον ALUOut | Δεδομένα καταχωρητή γραφής από τον MDR |
| IRWrite | Τίποτε | Έξοδος μνήμης γράφεται στον IR |
| PCWrite | Τίποτε | Γραφή στον PC. Πηγή από PCSrc |
| PCWriteCond | Τίποτε | Γραφή στον PC αν ALU Zero=1 |

| Όνομα Σήματος | Τιμή (Διαδική) | Αποτέλεσμα |
|---------------|----------------|---|
| ALUOp | 00 | Πρόσθεση |
| | 01 | Αφαίρεση |
| | 10 | <i>funct</i> ορίζει την λειτουργία |
| ALUSrcB | 00 | 2 ^η είσοδος του ALU από τον καταχωρητή B |
| | 01 | 2 ^η είσοδος του ALU από τον σταθερό 4 |
| | 10 | 2 ^η είσοδος του ALU από τα 16 λιγότερα σημαντικά bits του IR, με επεκτεινόμενο πρόσημο |
| | 11 | 2 ^η είσοδος του ALU από τα 16 λιγότερα σημαντικά bits του IR, με επεκτεινόμενο πρόσημο και μετατοπισμένα αριστερά κατά 2 |
| PCSrc | 00 | Έξοδος του ALU (PC+4) |
| | 01 | ALUOut (διεύθυνση διακλάδωσης) |
| | 10 | 26 λιγότερο σημαντικά bits του IR, μετατοπισμένα αριστερά κατά 2, επεκτεινόμενα με τα 4 σημαντικότερα bits του PC+4 (διεύθυνση άλματος) |

Εντολές βάση του ISA

- Θεωρήστε κάθε εντολή, βάση του ISA.
- Παράδειγμα:
 - Η εντολή **add** αλλάζει τα περιεχόμενα ενός καταχωρητή.
 - Ο καταχωρητής γραφής ορίζεται από τα bits 15:11 της εντολής.
 - Η εντολή καθορίζεται από τον PC.
 - Η νέα τιμή είναι το άθροισμα («or») δύο καταχωρητών.
 - Οι καταχωρητές ανάγνωσης ορίζονται από τα bits 25:21 και 20:16 της εντολής.

$$\text{Reg}[\text{Instruction}[15:11]] \text{ }^{rd} \leq \text{Reg}[\text{Instruction}[25:21]] \text{ }_{rs} \text{ op } \text{Reg}[\text{Instruction}[20:16]] \text{ }_{rt}$$

- Για να υλοποιήσουμε το πιο πάνω πρέπει να **«σπάσουμε την εντολή»**.
(παρόμοιο με την εισαγωγή προσωρινών μεταβλητών όταν προγραμματίζουμε)

Τεμαχισμός αριθμητικής εντολής

- Ορισμός ISA για αριθμητική εντολή:

```
Reg[Instruction[15:11]]  $\leftarrow$ 
Reg[Instruction[25:21]] op Reg[Instruction[20:16]]
rd rs rt
```

- Μπορεί να σπάσει σε:

```
IR  $\leftarrow$  Memory[PC]
A  $\leftarrow$  Reg[IR[25:21]] rs
B  $\leftarrow$  Reg[IR[20:16]] rt
ALUOut  $\leftarrow$  A op B
Reg[IR[15:11]]  $\leftarrow$  ALUOut
rd
```

- Μην ξεχάσετε το ακόλουθο!

```
PC  $\leftarrow$  PC + 4
```

Η βασική ιδέα της μεθοδολογίας πολλαπλών κύκλων

- Ορίζουμε κάθε εντολή, βάση του ISA
(επαναλάβετε το προηγούμενο παράδειγμα για άλλες εντολές!)
- Σπάζουμε την εντολή σε βήματα ακολουθώντας τον κανόνα ότι **τα δεδομένα ρέουν διαμέσου το πολύ μίας λειτουργικής μονάδας ανά κύκλο** (ισορροπία μεταξύ των διαφόρων βημάτων)
- Εισαγωγή νέων καταχωρητών, όπου χρειάζεται (π.χ., A, B, ALUOut, MDR)
- Προσπαθούμε να «γεμίσουμε» το κάθε βήμα με όσο το δυνατόν περισσότερη εργασία (για να αποφύγουμε αχρείαστους κύκλους) και την ίδια στιγμή, να «μοιράζονται» οι εντολές όσο το δυνατό περισσότερα βήματα (ελαχιστοποιεί τη μονάδα ελέγχου, απλοποιεί την υλοποίηση)

Τεμαχισμός εντολής σε 5 βήματα εκτέλεσης

1. Προσκόμιση Εντολής **[Instruction Fetch, IF]**
2. Αποκωδικοποίηση Εντολής και Προσκόμιση Καταχωρητών **[Instruction Decode, ID]**
3. Εκτέλεση, Υπολογισμός Διεύθυνσης Μνήμης ή Ολοκλήρωση Διακλάδωσης **[Execute, EX]**
4. Προσπέλαση Μνήμης ή Ολοκλήρωση εντολής τύπου R **[Memory Access, MEM]**
5. Αποτέλεσμα σε καταχωρητή (*write-back*) **[Write-back, WB]**

Τα βήματα 1-2 εκτελούνται για ΟΛΕΣ τις εντολές.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 3ων - 5 ΚΥΚΛΩΝ!

Βήμα 1: Προσκόμιση εντολής

- Χρησιμοποιούμε τον PC για να πάρουμε την εντολή από την μνήμη και να την αποθηκεύσουμε στον Instruction Register (IR).
- Αυξάνουμε τον PC κατά 4 και φυλάγουμε το αποτέλεσμα πίσω στον PC.
- Μπορεί να περιγραφεί χρησιμοποιώντας RTL ([Register-Transfer Language](#))

```
IR <= Memory[PC] ;  
PC <= PC + 4 ;
```

Μπορείτε να υπολογίσετε τις τιμές των σημάτων ελέγχου;

MemRead=1, IRWrite=1, IorD=0 (i.e., select PC as source), ALUSrcA=0 (PC to ALU), ALUSrcB=01 (4 to ALU), ALUOp=00 (add), PCSource=00 (PC+4), PCWrite=1

Ποιο είναι το πλεονέκτημα από το να ανανεώνουμε τον PC σε αυτό το στάδιο; [Ready to compute Branch Target Address in next cycle]

Βήμα 2: Αποκωδικοποίηση Εντολής και Προσκόμιση Καταχωρητών

- Ανάγνωση καταχωρητών **rs** και **rt**
- Υπολογισμός της διεύθυνσης διακλάδωσης (σε περίπτωση που η εντολή είναι **branch**)

- RTL:

```
A <= Reg[IR[25:21]] ;  
B <= Reg[IR[20:16]] ; rt  
ALUOut <= PC + (sign-extend(IR[15:0]) << 2) ;  
                        Offset * 4
```

- Σε αυτόν τον κύκλο, η Κεντρική Μονάδα Ελέγχου προσπαθεί να καταλάβει τον τύπο της εντολής (ασχολείται με την «αποκωδικοποίηση» της εντολής).
- **ALUSrcA = 0** (PC to ALU)
ALUSrcB = 11 (sign-extended and shifted offset to ALU)
ALUOp = 00 (add)

Βήμα 3: Εξαρτάται από τον τύπο της εντολής

- Το ALU εκτελεί μία από τις πιο κάτω πράξεις, *βάση του τύπου της εντολής*
- Πρόσβαση Μνήμης:

$ALUOut \leq A + \text{sign-extend}(IR[15:0]) ;$
Offset

- R-type:

$ALUOut \leq A \text{ op } B ;$

- Ολοκλήρωση Branch:

$\text{if } (A == B) \text{ PC} \leq ALUOut ;$

- Ολοκλήρωση Jump:

$PC \leq PC[31:28] : (IR[25:0] \ll 2) ;$
*Offset * 4*

Βήμα 4: R-type ή πρόσβαση στη μνήμη

- Προσπέλαση μνήμης για load ή store

MDR \leq Memory[ALUOut]; [Load]

or

Memory[ALUOut] \leq B; [Store]

- Ολοκλήρωση εντολής R-type

Reg[IR[15:11]] \leq ALUOut;
rd

Η γραφή εκτελείται στο τέλος του κύκλου, πάνω στην ακμή


Βήμα 5: Write-back

- `Reg[IR[20:16]] <= MDR;`
`rt`

Ποια εντολή χρειάζεται το πιο πάνω;

[Ολοκλήρωση της εντολής **Load** – αντιγραφή των δεδομένων από τον προσωρινό καταχωρητή MDR στον κατάλληλο καταχωρητή μέσα στο αρχείο καταχωρητών, Register File]

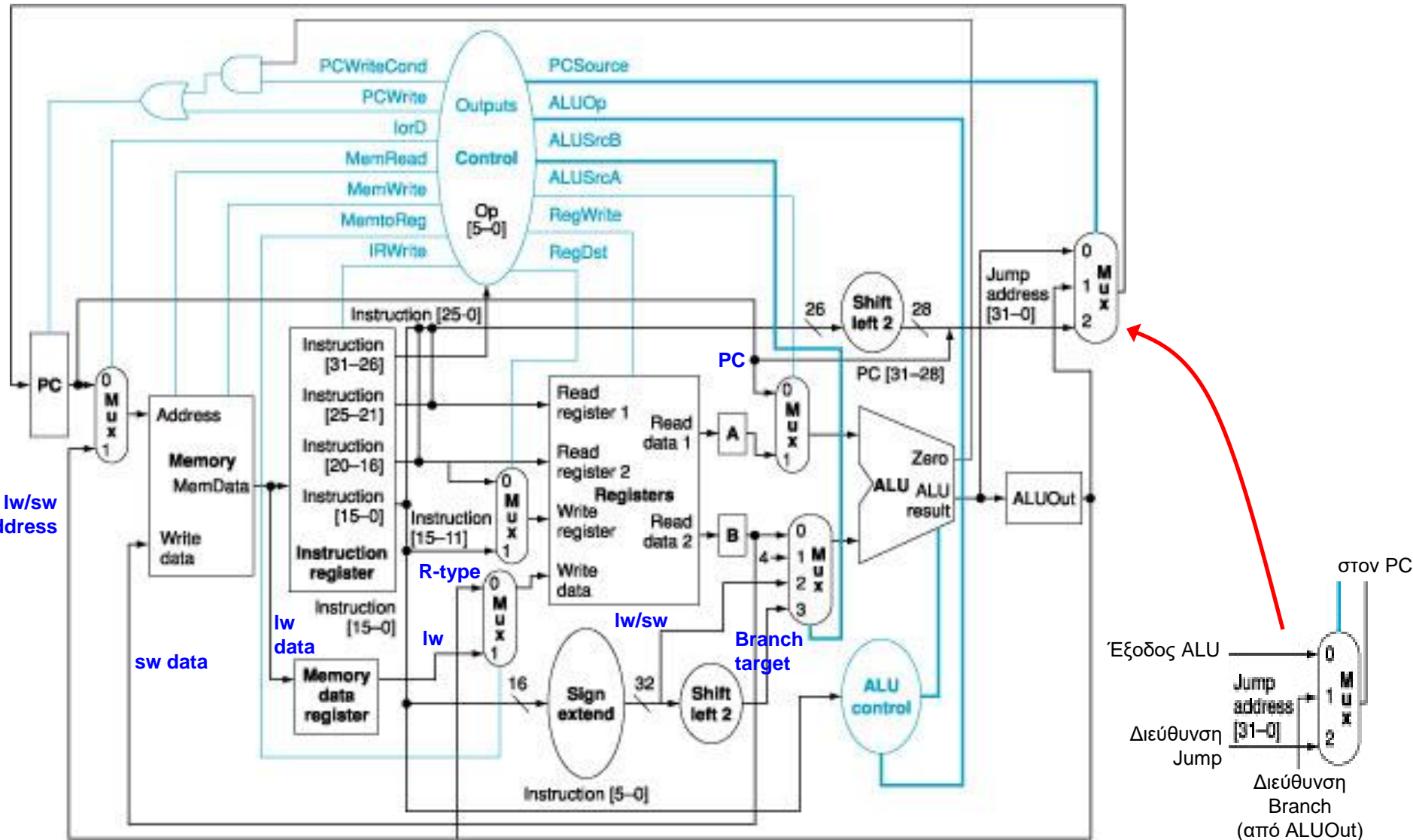Διάδρομος Δεδομένων και απαραίτητα σήματα ελέγχου για πολλαπλούς κύκλους



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

4 κύκλοι

Load: 5 κύκλοι

Store: 4 κύκλοι

3 κύκλοι

3 κύκλοι

| Step name | Action for R-type instructions | Action for memory-reference instructions | Action for branches | Action for jumps |
|--|---|--|---------------------------------------|---|
| Instruction fetch | IR \leftarrow Memory[PC] PC \leftarrow PC + 4 | | | |
| Instruction decode/register fetch | A \leftarrow Reg [IR[25:21]] B \leftarrow Reg [IR[20:16]] ALUOut \leftarrow PC + (sign-extend (IR[15:0]) \ll 2) | | | |
| Execution, address computation, branch/jump completion | ALUOut \leftarrow A op B | ALUOut \leftarrow A + sign-extend (IR[15:0]) | If (A == B) PC \leftarrow ALUOut | PC \leftarrow {PC [31:28], (IR[25:0], 2'b00)} |
| Memory access or R-type completion | Reg [IR[15:11]] \leftarrow ALUOut | Load: MDR \leftarrow Memory[ALUOut] or Store: Memory [ALUOut] \leftarrow B | | |
| Memory read completion | | Load: Reg[IR[20:16]] \leftarrow MDR | | |

FIGURE 5.30 Summary of the steps taken to execute any instruction class. Instructions take from three to five execution steps. The first two steps are independent of the instruction class. After these steps, an instruction takes from one to three more cycles to complete, depending on the instruction class. The empty entries for the Memory access step or the Memory read completion step indicate that the particular instruction class takes fewer cycles. In a multicycle implementation, a new instruction will be started as soon as the current instruction completes, so these cycles are not idle or wasted. As mentioned earlier, the register file actually reads every cycle, but as long as the IR does not change, the values read from the register file are identical. In particular, the value read into register B during the Instruction decode stage, for a branch or R-type instruction, is the same as the value stored into B during the Execution stage and then used in the Memory access stage for a store word instruction.

Ερώτηση:

- Πόσοι κύκλοι απαιτούνται για να εκτελεστεί ο πιο κάτω κώδικας;

```
lw $t2, 0($t3)
lw $t3, 4($t3)
beq $t2, $t3, Label #θεωρήστε ότι δεν ισοούνται
add $t5, $t2, $t3
sw $t5, 8($t3)
```

Label: ...

5 (Load) + 5 (Load) + 3 (Branch) + 4 (R-type) + 4 (Store) = 21 κύκλοι

- Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του 8^{ου} κύκλου; **3^{ος} κύκλος του δεύτερου Load, άρα ALUOut <= A + sign-extend(IR[15:0])**
- Σε πιο κύκλο γίνεται η πρόσθεση των **\$t2** και **\$t3**; **Στον 3^{ον} κύκλο της εντολής add, άρα στον 5+5+3+3=16^{ον} κύκλο**


Μονάδα Ελέγχου για πολλαπλούς κύκλους ρολογιού

- Η μονάδα ελέγχου για το διάδρομο δεδομένων πολλαπλών κύκλων πρέπει να καθορίζει:
 - Τις τιμές των σημάτων ελέγχου
 - Επόμενο βήμα εκτέλεσης
- 2 τρόποι σχεδιασμού της μονάδας ελέγχου:
 - Ως μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων (**FSM**)
 - Γραφική αναπαράσταση που οδηγεί στον πίνακα καταστάσεων → πίνακα αληθείας (βάση των εισόδων/εξόδων) → λογικό διάγραμμα
 - Με χρήση Μικρο-προγραμματισμού (**Microprogramming**)
 - Αναπαράσταση της μονάδας ελέγχου με προγραμματισμό

Υλοποίησης Μονάδας Ελέγχου για πολλαπλούς κύκλους ρολογιού (συν.)

| Step name (Αρ. Βήματος) | Action for R-type instructions | Action for memory-reference instructions | Action for branches | Action for jumps |
|--|---|--|-----------------------------------|---|
| Instruction fetch (1) | $IR \leq Memory[PC]$ $PC \leq PC + 4$ | | | |
| Instruction decode/register fetch (2) | $A \leq Reg [IR[25:21]]$ $B \leq Reg [IR[20:16]]$ $ALUOut \leq PC + (sign-extend (IR[15:0]) \ll 2)$ | | | |
| Execution, address computation, branch/jump completion (3) | $ALUOut \leq A \text{ op } B$ | $ALUOut \leq A + sign-extend (IR[15:0])$ | If $(A == B)$ $PC \leq ALUOut$ | $PC \leq \{PC [31:28], (IR[25:0], 2'b00)\}$ |
| Memory access or R-type completion (4) | $Reg [IR[15:11]] \leq ALUOut$ | Load: $MDR \leq Memory[ALUOut]$ or Store: $Memory [ALUOut] \leq B$ | | |
| Memory read completion (5) | | Load: $Reg[IR[20:16]] \leq MDR$ | | |

FSM Controller
(σε ψηλό επίπεδο)

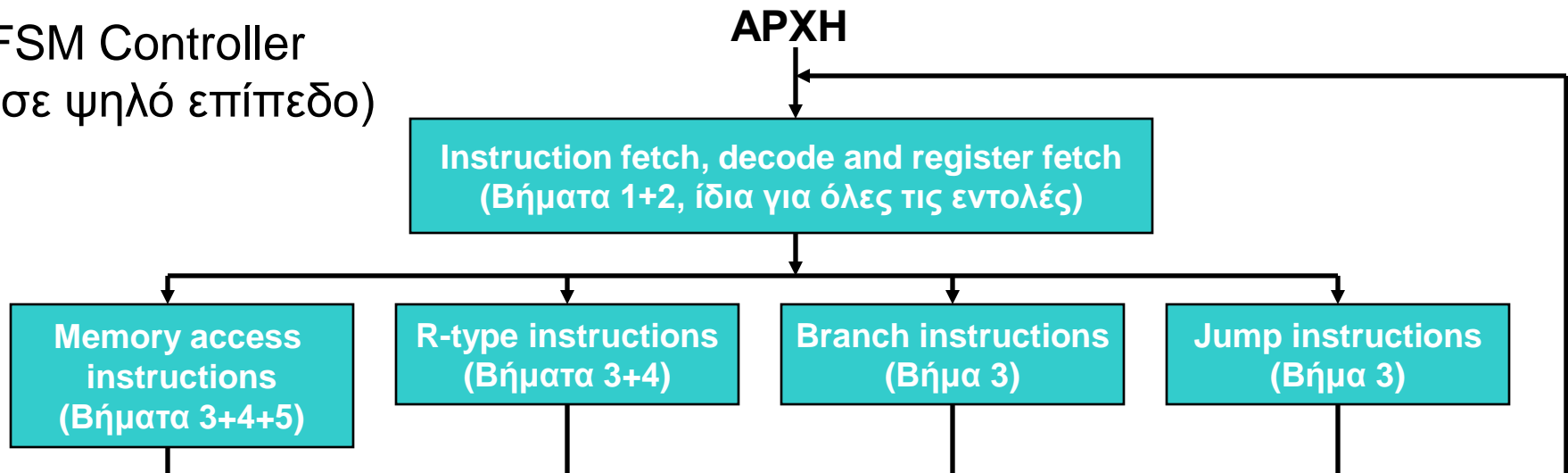


Παράδειγμα: Βήμα 1+2: Instruction Fetch and Decode

| Step name | Action for R-type instructions | Action for memory-reference instructions | Action for branches | Action for jumps |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|------------------|
| Instruction fetch | $IR \leq Memory[PC]$ $PC \leq PC + 4$ | | | |
| Instruction decode/register fetch | $A \leq Reg[IR[25:21]]$ $B \leq Reg[IR[20:16]]$ $ALUOut \leq PC + (sign-extend(IR[15:0]) \ll 2)$ | | | |

Ενεργοποιημένα
σήματα


Σήματα
επιλογής
πολυπλέκτων

 Τα υπόλοιπα σήματα
ελέγχου είναι
απενεργοποιημένα (0) ή
don't care (X) αν είναι
σήματα επιλογής
πολυπλέκτη



Το τελικό FSM

- Συνολικά:
10 καταστάσεις
(states)

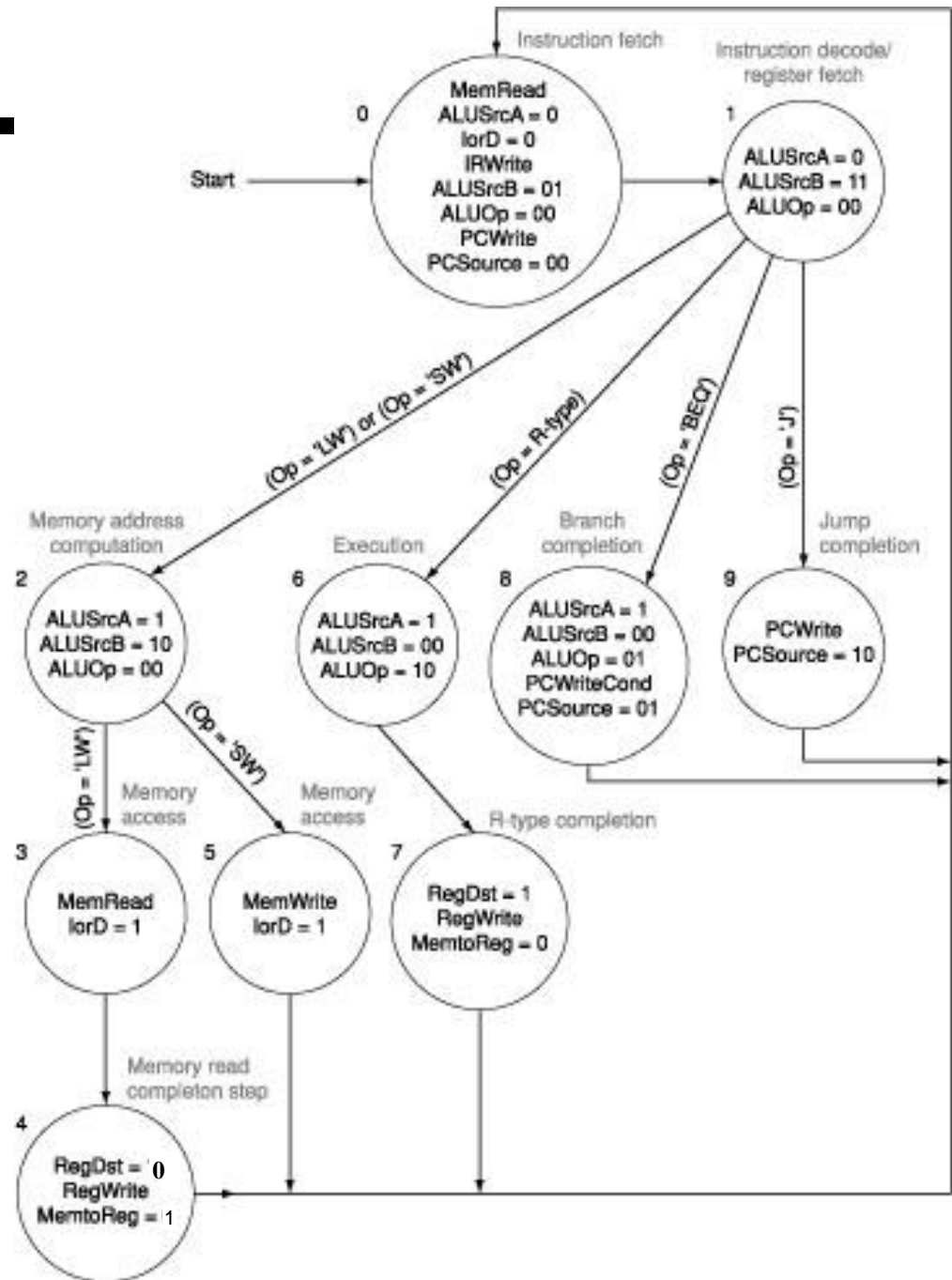

Το τελικό FSM


Load

Store


R-type

Branch

Jump

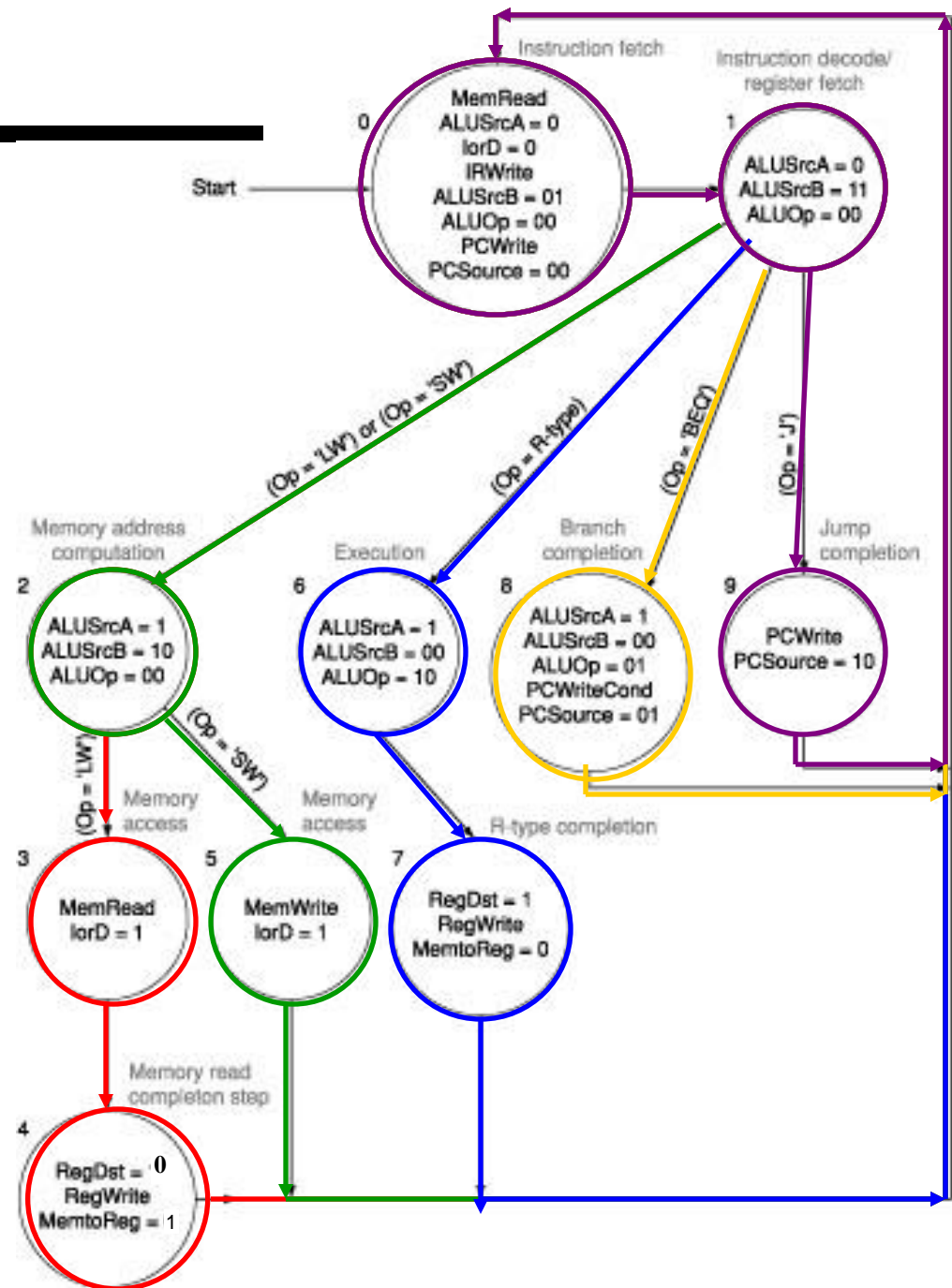

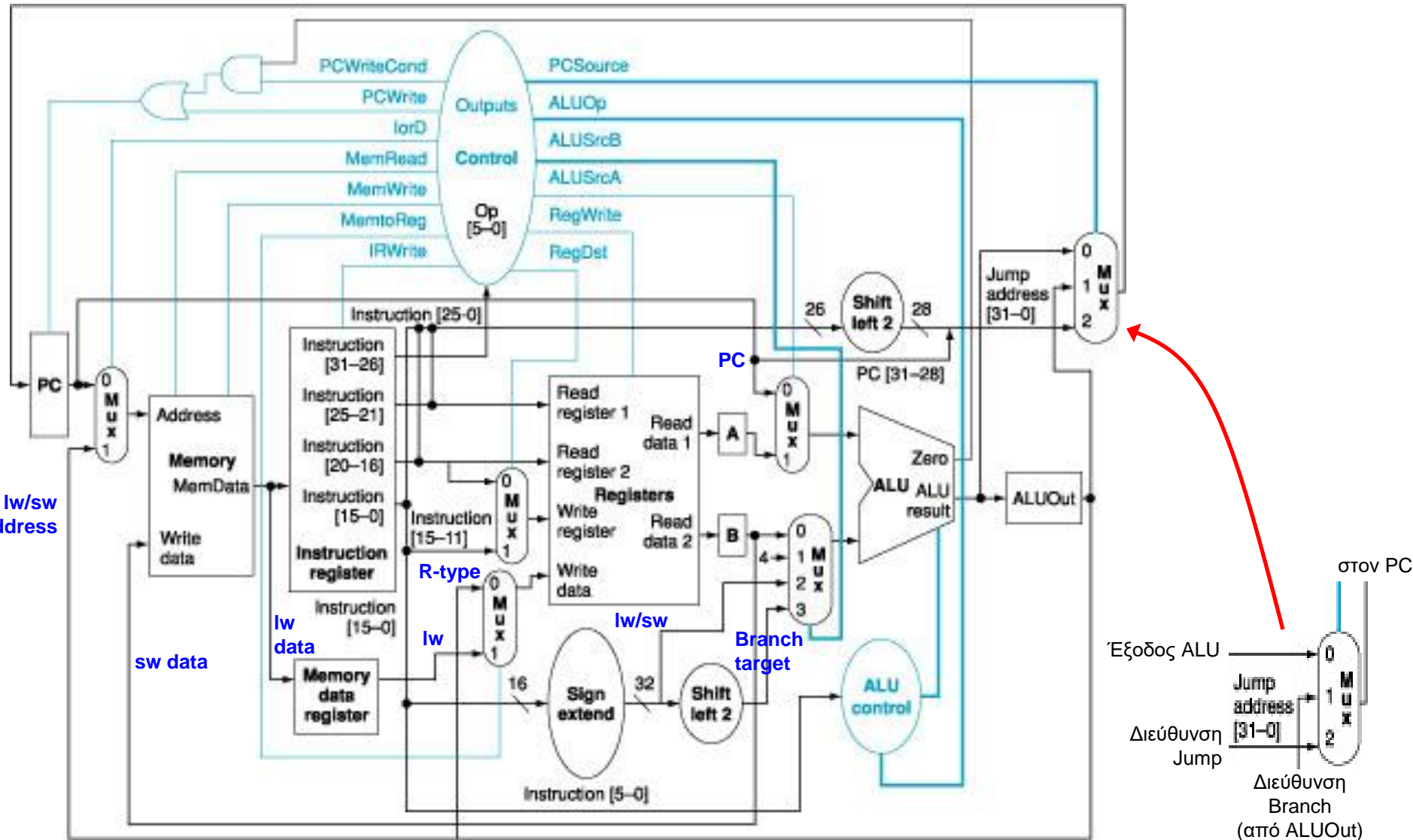Διάδρομος Δεδομένων και απαραίτητα σήματα ελέγχου για πολλαπλούς κύκλους



Multi-cycle Implementation

